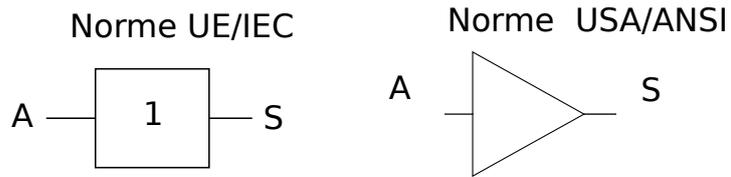


Porte OUI

La sortie est égale à l'entrée $S = A$:




Montage électrique équivalent :

Table de vérité

A	S

Porte non

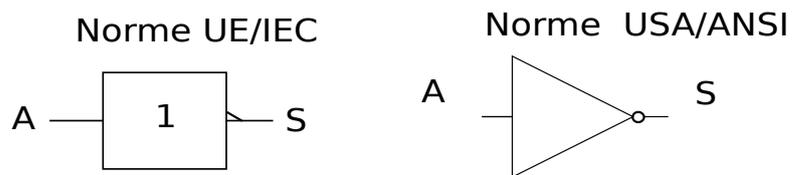La sortie est égale à l'entrée $S = \bar{A}$:





Montage électrique équivalent :

Table de vérité

A	S

Porte ET

La sortie est égale à $S = A \cdot B$:

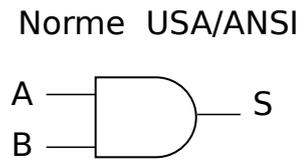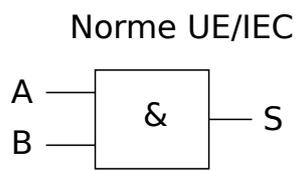



Montage électrique équivalent :

Table de vérité

A	B	S

Porte OU

La sortie est égale à $S = A + B$:

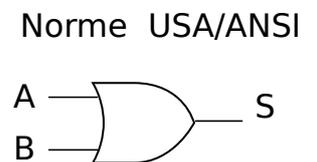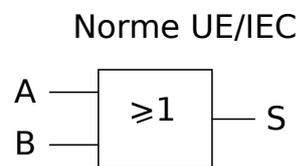

Montage électrique équivalent :

Table de vérité

A	B	S